

# DD LAB5

一、地點：工學501A

二、準備時間：4/27 1924-1932

三、DEMO時間：4/27 1932-1940

四、評分方式

1. 利用 testbench於命令提示字元中顯示生日(20%)


(1)路徑 C:\Users\User\Desktop\C0\2019\_C0LAB2\iverilog\bin開啟cmd

(2)\$iverilog -o test tb\_lab5.v

(3)\$vvp test

(4)化簡過程

Cnt 2	Cnt 1	Cnt 0	birth_num3	birth_num2	birth_num1	birth_num0	Num
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	0	1	9
0	1	1	0	1	1	0	6
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	2
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	3

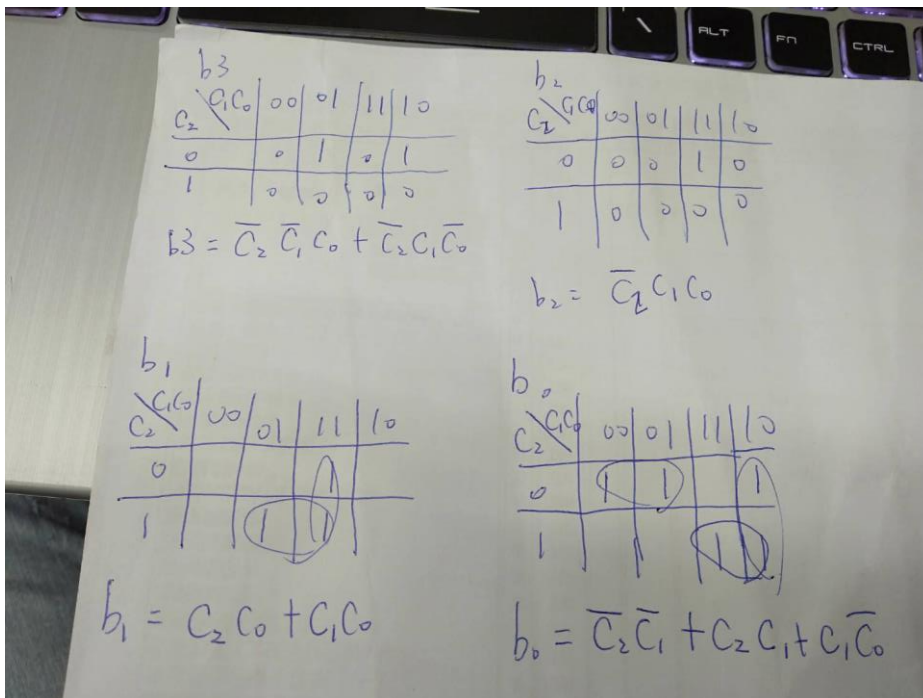

化簡成SOP

$\text{birth\_num}[3] = (!\text{cnt}[2] \& !\text{cnt}[1] \& \text{cnt}[0]) \mid ( !\text{cnt}[2] \& \text{cnt}[1] \& !\text{cnt}[0] )$

$\text{birth\_num}[2] = (!\text{cnt}[2] \& \text{cnt}[1] \& \text{cnt}[0] )$

$\text{birth\_num}[1] = (\text{cnt}[2] \& \text{cnt}[0]) \mid (\text{cnt}[1] \& \text{cnt}[0])$

$\text{birth\_num}[0] = (!\text{cnt}[2] \& !\text{cnt}[1]) \mid (\text{cnt}[2] \& \text{cnt}[1]) \mid (\text{cnt}[1] \& !\text{cnt}[0])$

(5)結果

```
C:\Users\User\Desktop\CO\2019_CO\LAB2\iverilog\bin>vvp test
VCD info: dumpfile lab5.fsdb opened for output.
    250005 cnt = 1, ,birth = 9, output = 0010000
    500005 cnt = 2, ,birth = 9, output = 0010000
    750005 cnt = 3, ,birth = 6, output = 0000010
   1000005 cnt = 4, ,birth = 0, output = 1000000
   1250005 cnt = 5, ,birth = 2, output = 0100100
   1500005 cnt = 6, ,birth = 1, output = 1111001
   1750005 cnt = 7, ,birth = 3, output = 0110000
   2000005 cnt = 0, ,birth = 1, output = 1111001
   2250005 cnt = 1, ,birth = 9, output = 0010000
   2500005 cnt = 2, ,birth = 9, output = 0010000
   2750005 cnt = 3, ,birth = 6, output = 0000010
   3000005 cnt = 4, ,birth = 0, output = 1000000
   3250005 cnt = 5, ,birth = 2, output = 0100100
   3500005 cnt = 6, ,birth = 1, output = 1111001
   3750005 cnt = 7, ,birth = 3, output = 0110000
   4000005 cnt = 0, ,birth = 1, output = 1111001
   4250005 cnt = 1, ,birth = 9, output = 0010000
   4500005 cnt = 2, ,birth = 9, output = 0010000
   4750005 cnt = 3, ,birth = 6, output = 0000010
   5000005 cnt = 4, ,birth = 0, output = 1000000
```

2. 以sw14為開關，為0時最右邊的七段顯示器會依序顯示0~7，為1時則會依序顯示出自己的生日 (60%)

(1)須帶身分證

(2)Sw 15為rst 用Sw14 on 顯示生日八碼 Sw14 off顯示0-7

(3)Case版本設計：偵測到sw14 on (mod)就把cnt0-7對應到19960213，  
若sw14 off (!mod)就把cnt0-7對應01234567

```
always@(posedge clk) begin
    if ( mod ) begin
        case(cnt)
            3'b000:seg_number = 4'd1;
            3'b001:seg_number = 4'd9;
            3'b010:seg_number = 4'd9;
            3'b011:seg_number = 4'd6;
            3'b100:seg_number = 4'd0;
            3'b101:seg_number = 4'd2;
            3'b110:seg_number = 4'd1;
            3'b111:seg_number = 4'd3;
        endcase
    end
    else begin
        case(cnt)
            3'b000:seg_number = 4'd0;
            3'b001:seg_number = 4'd1;
            3'b010:seg_number = 4'd2;
            3'b011:seg_number = 4'd3;
            3'b100:seg_number = 4'd4;
            3'b101:seg_number = 4'd5;
            3'b110:seg_number = 4'd6;
            3'b111:seg_number = 4'd7;
        endcase
    end
end
```

(4)Gate版本設計：偵測到sw14 on (mod)就把算好的birth num給seg\_number  
若sw14 off (!mod)就把cnt0-7對應01234567

```
////**YOUR_DESIGN**////  
/**CODE_CONVERTER** 19960213//  
assign birth_num[3] = (!cnt[2] & !cnt[1] & cnt[0]) | ( !cnt[2] & cnt[1] & !cnt[0] );  
assign birth_num[2] = (!cnt[2] & cnt[1] & cnt[0] );  
assign birth_num[1] = (cnt[2] & cnt[0]) | (cnt[1] & cnt[0]);  
assign birth_num[0] = (!cnt[2] & !cnt[1]) | (cnt[2] & cnt[1]) | (cnt[1] & !cnt[0]);  
  
always@(posedge clk) begin  
    if ( mod ) begin  
        /**BCD_to_7SEG  
        seg_number = birth_num;  
    end  
  
    else begin  
        case(cnt)  
            3'b000:seg_number = 4'd0;  
            3'b001:seg_number = 4'd1;  
            3'b010:seg_number = 4'd2;  
            3'b011:seg_number = 4'd3;  
            3'b100:seg_number = 4'd4;  
            3'b101:seg_number = 4'd5;  
            3'b110:seg_number = 4'd6;  
            3'b111:seg_number = 4'd7;  
        endcase  
    end  
end
```

### 3. 於回饋單上描述比較兩種方法在開發版上合成的差異 (20%)

(1)使用case的方法是流程控制結構並非像用邏輯閘一直計算去實現，相對硬體需求上會更加有效率跟省力，並且代碼更易讀

### 4. 問題

(1)回饋單的填寫20%是事後給嗎？ 因為都是之後才寫回饋單


(2)case和邏輯閘設計兩種方法都需要做嗎？ 還是可以做一種就好？

(3)用sw14當作開關的意思是說用sw15 當作rst sw14當作mod去切換0~7或是生日8碼嗎？

## 5. 附錄：燒錄方法說明
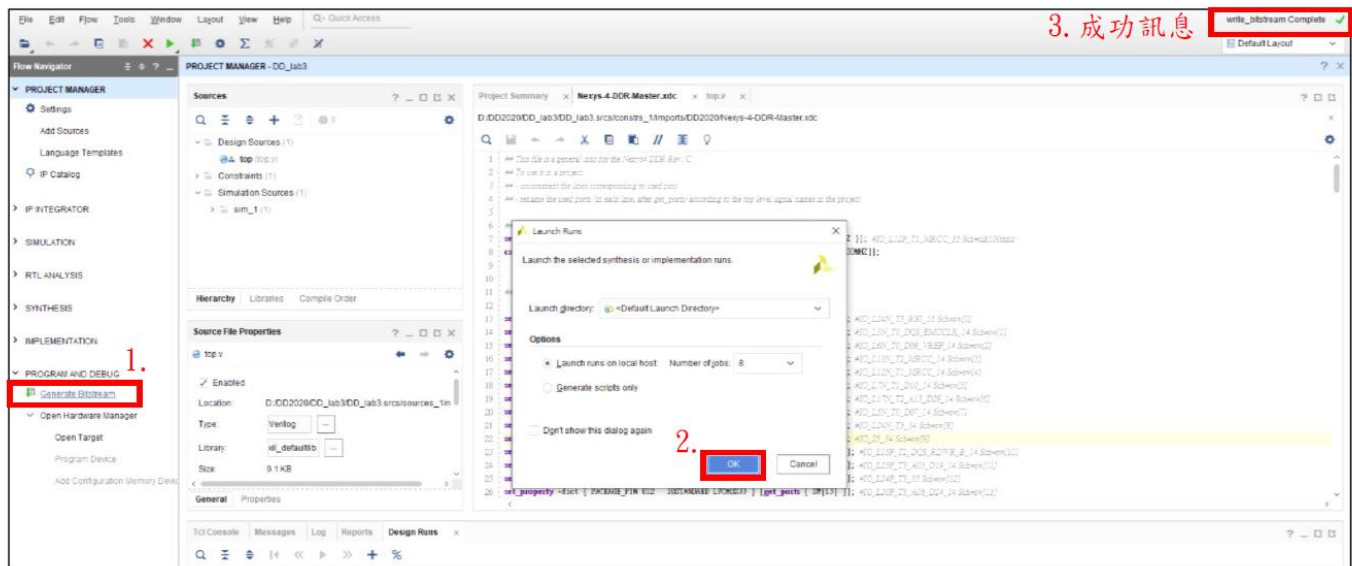
### ■ 專案完成後要將電路燒錄至FPGA上

□ 左方欄位選擇Generate Bitstream > OK > 等待右上角跳出成功訊息



### ■ Open Target > Auto Connect > Program Device > Program (燒錄完後同學們可以確認switches是否能控制LED明滅)

